

2013 年全国大学生电子设计竞赛试题

参寒注意事项

- (1) 9月4日8:00 竞赛正式开始。本科组参赛队只能在【本科组】题目中任选一题;高职高专组参赛队在【高职高专组】题目中任选一题,也可以选择【本科组】题目。
- (2) 参赛队认真填写《登记表》内容,填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。
- (3) 参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生,应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件(如学生证)随时备查。
- (4) 每队严格限制 3人,开赛后不得中途更换队员。
- (5) 竞赛期间,可使用各种图书资料和网络资源,但不得在学校指定竞赛场地外进行设计制作,不得以任何方式与他人交流,包括教师在内的非参赛队员必须迴避,对违纪参赛队取消评审资格。
- (6) 9月7日20:00竞赛结束,上交设计报告、制作实物及《登记表》,由专人封存。

简易频率特性测试仪(E题) 【本科组】

一、任务

根据零中频正交解调原理,设计并制作一个双端口网络频率特性测试仪,包括幅频特性和相频特性,其示意图如图 1 所示。

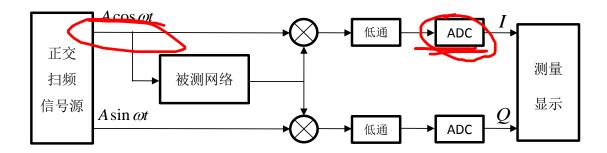


图 1 频率特性测试仪示意图

二、要求

1. 基本要求

制作一个正交扫频信号源。

- (1) 频率范围为 1MHz~40MHz, 频率稳定度≤10⁻⁴; 频率可设置, 最小设置单位 100kHz。
- (2) 正交信号相位差误差的绝对值≤5°,幅度平衡误差的绝对值≤5%。
- (3) 信号电压的峰峰值≥1V, 幅度平坦度≤5%。
- (4) 可扫频输出,扫频范围及频率步进值可设置,最小步进 100kHz;要求 连续扫频输出,一次扫频时间≤2s。

2. 发挥部分

- (1) 使用基本要求中完成的正交扫频信号源,制作频率特性测试仪。
 - a. 输入阻抗为 50Ω , 输出阻抗为 50Ω ;
 - b. 可进行点频测量;幅频测量误差的绝对值≤0.5dB,相频测量误差的绝对值≤5°;数据显示的分辨率:电压增益 0.1dB,相移 0.1°。
- (2)制作一个 RLC 串联谐振电路作为被测网络,如图 2 所示,其中 R_i 和 R_o 分别为频率特性测试仪的输入阻抗和输出阻抗;制作的频率特性测试仪可对其进行线性扫频测量。
 - a. 要求被测网络通带中心频率为 20MHz, 误差的绝对值≤5%; 有载品质因数为 4, 误差的绝对值≤5%; 有载最大电压增益≥ -1dB;
 - b. 扫频测量制作的被测网络,显示其中心频率和-3dB 带宽,频率数据显示的分辨率为 100kHz;
 - c. 扫频测量并显示幅频特性曲线和相频特性曲线,要求具有电压增益 相移和频率坐标刻度。

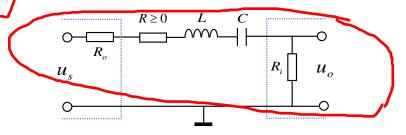


图 2 RLC 串联谐振电路

(3) 其他。

三、说明

- 1. 正交扫频信号源必须自制,不能使用商业化 DDS 开发板或模块等成品, 自制电路板上需有明显的覆铜"2013"字样。
- 2. 要求制作的仪器留有正交信号输出测试端口,以及被测网络的输入、输出接入端口。
- 3. 本题中,幅度平衡误差指正交两路信号幅度在同频点上的相对误差,定义为: $\frac{U_2-U_1}{U_1} \times 100\%$,其中 $U_2 \geqslant U_1$ 。
- 4. 本题中,幅度平坦度指信号幅度在工作频段内的相对变化量,定义为: $\frac{U_{\max}-U_{\min}}{U_{\min}}\times 100\% \ .$

5. 参考图 2,本题被测网络电压增益取:
$$A_{v} = 20 \lg \frac{u_{o}}{\frac{1}{2}u_{s}}$$

- 6. 幅频特性曲线的纵坐标为电压增益(dB); 相频特性曲线的纵坐标为相移(°); 特性曲线的横坐标均为线性频率(Hz)。
- 7. 发挥部分中,一次线性扫频测量完成时间≤30s。

四、评分标准

	项目	主要内容	满分
设计报告	方案论证	比较与选择 方案描述	2
	理论分析与计算	系统原理 滤波器设计 ADC 设计 被测网络设计 特性曲线显示	7
	电路与程序设计	电路设计 程序设计	6
	测试方案与测试结果	测试方案及测试条件 测试结果完整性 测试结果分析	3
	设计报告结构及规范性	摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性	2
	总分		20
基本 要求	实际制作完成情况		50
发挥 部分	完成(1)		16
	完成 (2)		30
	其他		4
	总分		50